# ANÁLISIS DEL PROBLEMA Y CONSIDERACIONES PARA LA SOLUCIÓN.

Nombres: Esteban Mogrovejo y Oscar Echeverri.

### Descripción del Problema:

Informa2 necesita un sistema que capture y analice una señal analógica, con las siguientes condiciones:

- La captura de datos empieza cuando se activa un pulsador.
- En cualquier momento, se puede solicitar información de la señal capturada, lo que también se hace mediante un pulsador. Durante el procesamiento, la captura de datos se pausa y se reanuda cuando termina.
- Los resultados se muestran en una pantalla LCD, con las características de la señal especificadas posteriormente.

#### Objetivos:

- 1. Diseñar el montaje de la placa.
- 2. Implementar el algoritmo del código que permite la lectura de las ondas y su información y así brindarla al usuario.

#### Consideraciones para la solución.

Para hacer el montaje de la placa usamos la herramienta tinkercad, que nos brindó la simulación del Arduino, entonces:

- 1. Añadimos la placa del Arduino Uno.
- 2. Instalamos el generador de señal analógico.
- 3. Ubicamos los pulsadores en el circuito con las debidas resistencias.
- 4. Colocamos la placa LCD con las debidas conexiones alámbricas conectados al Arduino.


Para hacer el algoritmo del código que nos permite leer las ondas y su información, hicimos un análisis detallado del problema, que nos llevó a las siguientes conclusiones:

- 1. <u>Identificación del problema:</u> Primero, identificamos la necesidad de un sistema para leer señales analógicas, calcular parámetros importantes (como voltaje y frecuencia), y mostrar esta información de manera accesible en una pantalla LCD.
- 2. <u>Diseño del flujo de trabajo:</u> Antes de programar, decidimos estructurar el proceso en pasos claros. Aquí es donde surgió el diagrama de flujo, para que cada parte del sistema funcionara de manera secuencial y organizada.

- 3. Paso a paso de nuestro razonamiento:
  - 1. <u>Inicializar los componentes:</u> Lo primero que pensamos fue en preparar los elementos básicos, como la pantalla y los pines de entrada para las señales y botones.
  - 2. <u>Leer las entradas:</u> Luego, concluimos que era necesario detectar cuándo el sistema debía empezar o detener la adquisición de datos, por lo que implementamos la lectura del estado del botón de inicio/parada.
  - 3. <u>Evitar errores:</u> Consideramos que podría haber interferencias al presionar los botones (rebotes), así que incluimos un breve tiempo de espera para asegurarnos de que las señales del botón fueran correctas.
  - 4. <u>Adquisición de datos:</u> Al estar activa la adquisición, decidimos que el siguiente paso sería leer la señal analógica y convertirla a voltaje, algo fundamental para poder procesar y entender la señal.
  - 5. <u>Cálculo de parámetros:</u> Después, nos enfocamos en calcular parámetros útiles como el periodo y la frecuencia, ya que son características importantes de cualquier señal periódica.
  - 6. <u>Mostrar resultados:</u> Una vez calculados los parámetros, concluimos que la información debía ser presentada de manera clara en la pantalla LCD.
  - 7. <u>Repetición del proceso:</u> Decidimos que el sistema debe repetir el proceso cada segundo para actualizar la lectura y mantener la información relevante.
  - 8. <u>Más información:</u> Agregamos la función del botón de información, para que el sistema realice un análisis más profundo de la señal (como verificar su forma) cuando el usuario lo solicite.
  - 9. <u>Presentar la forma de la onda:</u> Finalmente, tras identificar si la señal es senoidal, cuadrada o triangular, decidimos que esta información debía mostrarse también en el LCD para brindar más detalles al usuario, como lo pedía el problema.
  - 10. <u>Optimización del flujo:</u> Una vez establecidos estos pasos, refinamos el flujo para minimizar errores y mejorar la eficiencia del sistema.
  - Conclusión: Con este paso a paso reflejamos nuestro enfoque lógico y bien planificado, donde pensamos en cada etapa del proceso para asegurar que el sistema funcione de manera fluida y precisa.

## ESQUEMA DE LA PLACA DE ARDUINO UNO:

- Vista esquemática:

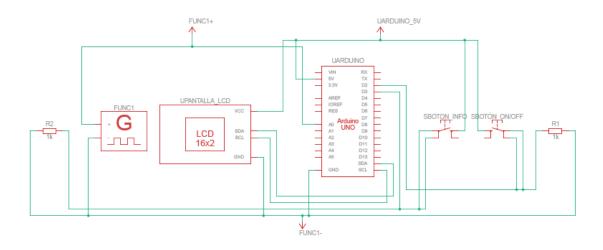

- Vista gráfica:

